

# DIGITAL DESIGN

## LAB-5

### 1. Barrel Shifter:

Logic Code:

```
module mux(S0,S1,W0,W1,W2,W3,F);  
input  S0,S1,W0,W1,W2,W3;  
output F;  
  
assign F=S1?(S0?W3:W2):(S0?W1:W0);  
endmodule
```

```
module barrel_shifter(S0,S1,W,Y);  
input [3:0] W;  
input  S0,S1;  
output [3:0] Y;  
  
mux M1(S0,S1,W[3],W[0],W[1],W[2],Y[3]);  
mux M2(S0,S1,W[2],W[3],W[0],W[1],Y[2]);  
mux M3(S0,S1,W[1],W[2],W[3],W[0],Y[1]);  
mux M4(S0,S1,W[0],W[1],W[2],W[3],Y[0]);  
endmodule
```


## Test Bench:

```

module test_barrel_shifter();
  reg [3:0]W;
  reg S0,S1;
  wire [3:0]Y;
  barrel_shifter BS(S0,S1,W,Y);

  initial
  begin
    W=4'd6;
    S0=1'b0;S1=1'b0;
    #10 S0=1'b1;S1=1'b0;
    #10 S0=1'b0;S1=1'b1;
    #10 S0=1'b1;
    #10 W=4'd11;
    S0=1'b0;S1=1'b0;
    #10 S0=1'b1;S1=1'b0;
    #10 S0=1'b0;S1=1'b1;
    #10 S0=1'b1;
    #10 W=4'd2;
    S0=1'b0;S1=1'b0;
    #10 S0=1'b1;S1=1'b0;
    #10 S0=1'b0;S1=1'b1;
    #10 S0=1'b1;
  end
  initial #120 $finish;
endmodule

```

 

## 2. ALU (32 bit):

### Logic Code:





```
module alu(A,B,S,O);
input [31:0] A,B;
input [3:0] S;
output reg [31:0] O;
always @(S)
begin
    case(S)
        0: assign O=32'd0;
        1: assign O=A+B;
        2: assign O=A-B;
        3: assign O=A<<1;
        4: assign O=A>>1;
        5: assign O=A&B;
        6: assign O=A|B;
        7: assign O=A^B;
    endcase
end
endmodule
```

### Test Bench:

```
module test_alu();
reg [31:0] A,B;
reg [3:0] S;
wire [31:0] O;
alu ALU(A,B,S,O);

initial
begin
    A=32'b010101010010101010101010101100;
    B=32'b10101011000101101001010101101001;
    S=3'd0;
    #10 S=3'd1;
    #10 S=3'd2;
    #10 S=3'd3;
    #10 S=3'd4;
    #10 S=3'd5;
    #10 S=3'd6;
    #10 S=3'd7;
end
initial #80 $finish;
endmodule
```

Operation	Input	32 bit Output
Clear	000	0
Addition	001	A + B
Subtraction	010	A - B
A * 2	011	Left shift
A / 2	100	Right Shift
A AND B	101	A & B
A OR B	110	A   B
A XOR B	111	A ^ B

 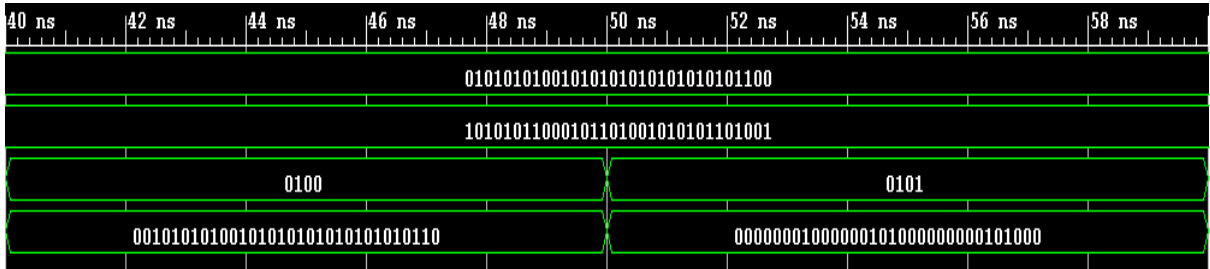  

### 3. Priority Encoder:

#### a. Casex Statement:

Logic Code:

```
module priority_encoder_a(D,X,V);
input [3:0] D;
output reg [1:0] X;
output reg V;

always @(D)
begin
    V=1'b1;
    casex(D)
        4'b1xxx : X=2'b11;
        4'b01xx : X=2'b10;
        4'b001x : X=2'b01;
        4'b0001 : X=2'b00;
        default : begin
            V=1'b0;
            X=2'bXX;
        end
    endcase
end
endmodule
```


## Test Bench:

```

module test_priority_encoder_a();
  reg [3:0] D;
  wire [1:0] X;
  wire V;
  priority_encoder_a PEA(D,X,V);

  initial
  begin
    D=4'd15;
    #10 D=4'd10;
    #10 D=4'd4;
    #10 D=4'd5;
    #10 D=4'd12;
    #10 D=4'd14;
    #10 D=4'd7;
    #10 D=4'd0;
    #10 D=4'd6;
    #10 D=4'd1;
    #10 D=4'd3;
    #10 D=4'd13;
    #10 D=4'd8;
    #10 D=4'd2;
    #10 D=4'd11;
    #10 D=4'd9;
  end
  initial #160 $finish;
endmodule

```

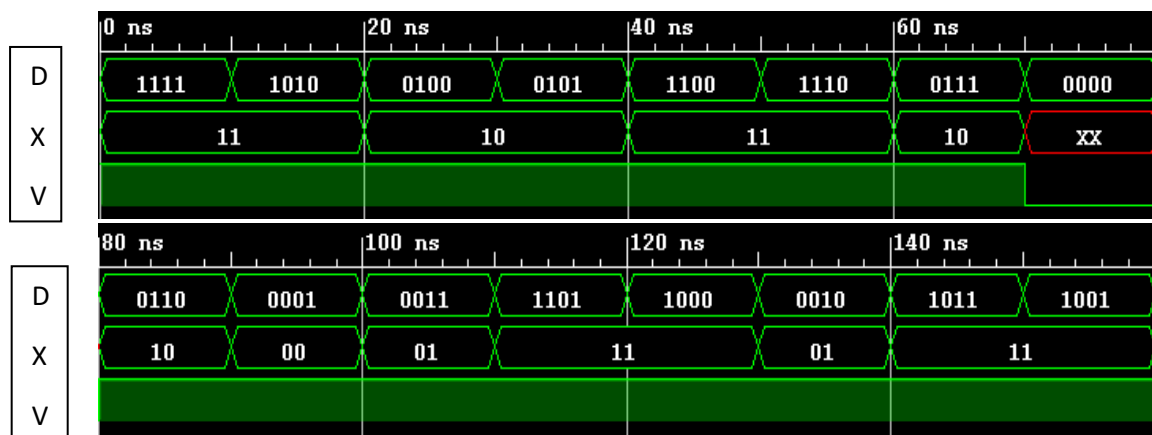

## b. For loop:

### Logic Code:


```
module priority_encoder_b(D,X,V);
input [3:0] D;
output reg [1:0] X;
output reg V;

integer k;
always @(D)
begin
    X=2'bxx;
    V=0;
    for (k=0;k<4;k=k+1)
        if(D[k])
            begin
                X=k;
                V=1;
            end
    end
end
endmodule
```
 
### Test Bench:

```
module test_priority_encoder_b();
reg [3:0] D;
wire [1:0] X;
wire V;
priority_encoder_b PEB(D,X,V);

initial
begin
    D=4'd0;
    #10 D=4'd1;
    #10 D=4'd2;
    #10 D=4'd3;
    #10 D=4'd4;
    #10 D=4'd5;
    #10 D=4'd6;
    #10 D=4'd7;
    #10 D=4'd8;
    #10 D=4'd9;
    #10 D=4'd10;
    #10 D=4'd11;
    #10 D=4'd12;
    #10 D=4'd13;
    #10 D=4'd14;
    #10 D=4'd15;
end
initial #160 $finish;
endmodule
```



4.

### a. BCD Adder/Subtractor:

Logic Code:

```

module bcd_adder_subtractor (A,B,M,X,Y,S);
input [3:0] A,B;
input M;
reg [4:0] Z;
output reg [3:0] X;
output reg Y,S;

always @(M or A or B)
begin
    Y=0;
    S=0;
    if(M)
    begin
        Z=A-B;
        X=Z[3:0];
        if(Z[4])
        begin
            X=16-X;
            S=1;
        end
    end
    else
    begin
        Z=A+B;
        X=Z[3:0];
        Y=Z[4];
        if (X>9 || Y)
        begin
            X=X+6;
            Y=1;
        end
    end
end
endmodule

```



### Test Bench:

```

module test_bcd_adder_subtractor();
    reg [3:0] A,B;
    reg M;
    wire [3:0] X;
    wire Y,S;

    bcd_adder_subtractor BAS(A,B,M,X,Y,S);


    initial
    begin
        A=4'd6;B=4'd7;M=1'b0;
        #10 M=1'b1;
        #10 A=4'd4;B=4'd8;M=1'b0;
        #10 M=1'b1;
        #10 A=4'd3;B=4'd0;M=1'b0;
        #10 M=1'b1;
        #10 A=4'd9;B=4'd9;M=1'b0;
        #10 M=1'b1;
    end

    initial #80 $finish;
endmodule

```

M: 0-Adder, 1-Subtractor

Sign: 0-Positive, 1-Negative

 

# b. Multiply by 5:

## Logic Code:

```
module multiply5(A,X);
input [3:0] A;
output [6:0] X;

assign X=(A<<2) + A;
endmodule
```

## Test Bench:

```
module test_multiply5();
reg [3:0] A;
wire [6:0] X;
multiply5 M(A,X);

initial
begin
    A=4'd15;
    #10 A=4'd10;
    #10 A=4'd4;
    #10 A=4'd5;
    #10 A=4'd12;
    #10 A=4'd14;
    #10 A=4'd7;
    #10 A=4'd0;
    #10 A=4'd6;
    #10 A=4'd1;
    #10 A=4'd3;
    #10 A=4'd13;
    #10 A=4'd8;
    #10 A=4'd2;
    #10 A=4'd11;
    #10 A=4'd9;
end
initial #160 $finish;
endmodule
```

